

2 Atividade em Laboratório


Na sexta feira do dia 11 de abril foi realizado uma atividade em laboratório envolvendo criar o projeto no Tinkercad e passalo para o meio físico utilizado as ferramentas no local.

Itens usados:

- Fonte de alimentação de bancada
- Protoboard
- Portas:
 - AND(74HC08)
 - OR(74HC32)
 - NOT(74HC04)
- Cabos jumpers
- Resistor(calculado conforme o led)
- led.
- Interruptor DIP
- Led vermelho

Atividade realizada no Tinkercad:

AND, OR e NOT.

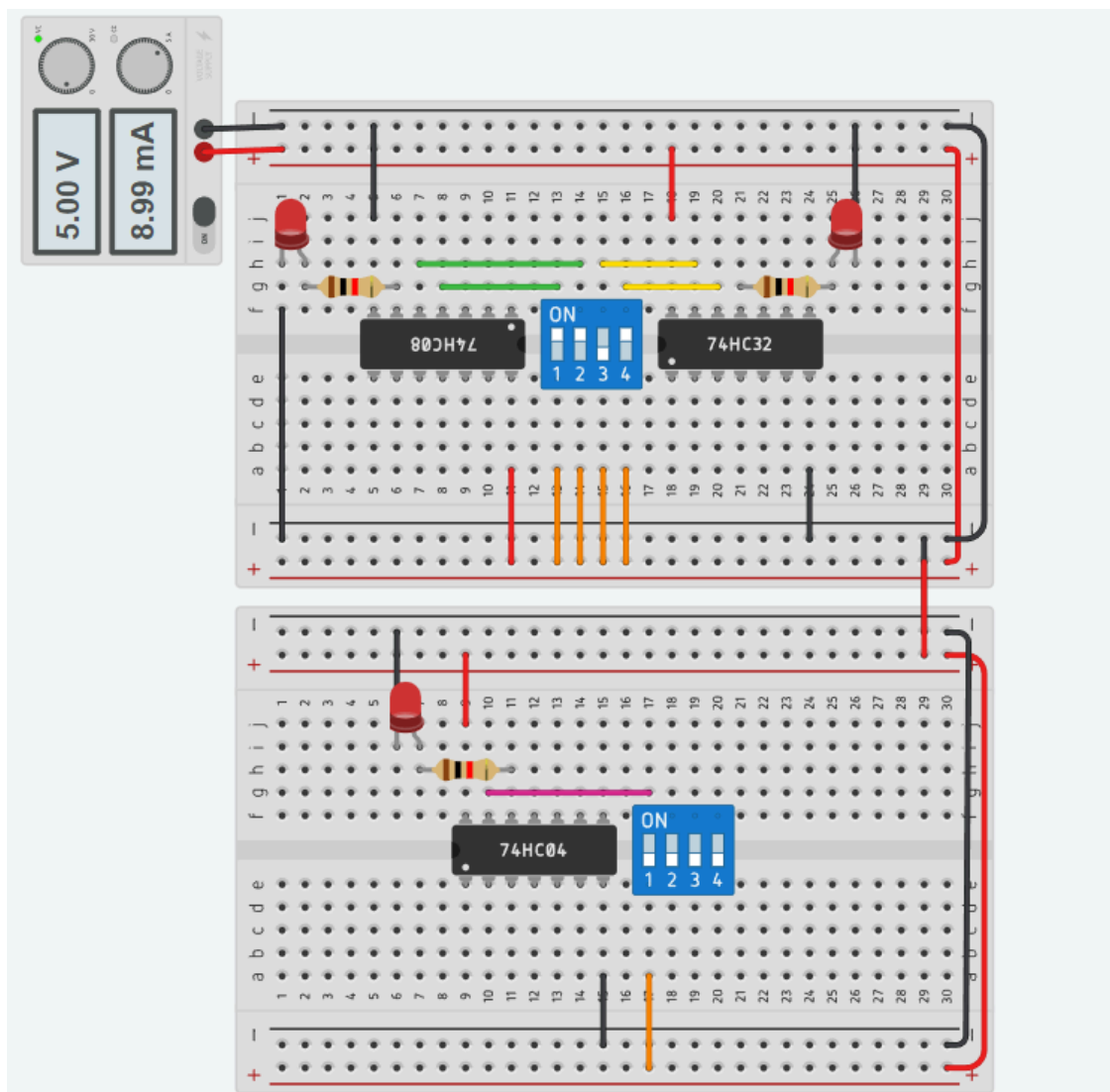

Atividade realizada em sala(adaptada):

Circuito AND(entradas 1,1) e Circuito(1, 0):

